

Quiz - 05

$$1) V = 4 \angle 30^\circ \text{ V}$$


$$I_s = 2 \angle -60^\circ \text{ A}$$

$$Z_{\text{unknown}} = \frac{V_z}{I_s} = \frac{2 \angle 90^\circ}{1} = j2$$


As it is a positive imaginary number, Z_{unknown} is an inductance

$$\therefore j\omega L = j2 \quad (\omega = 100 \text{ rad/s})$$

$$L = \frac{2}{100} = 0.02 \text{ H}$$

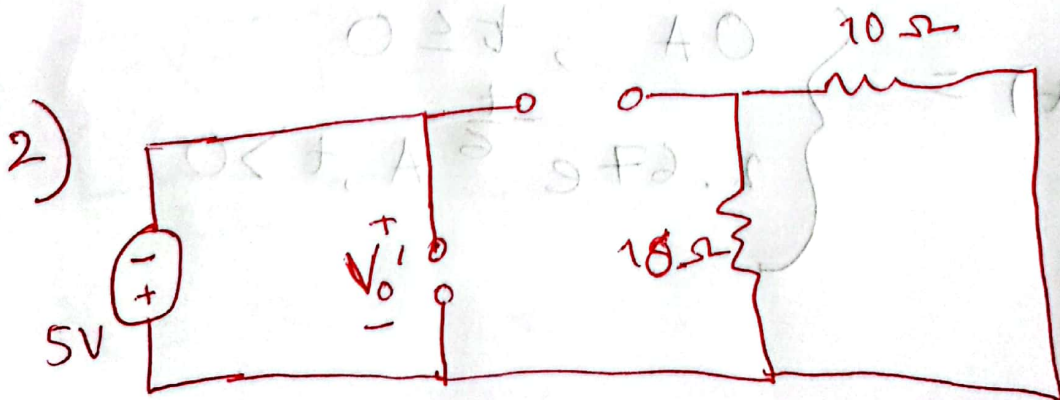

$$V_o' = -5 \text{ V}$$

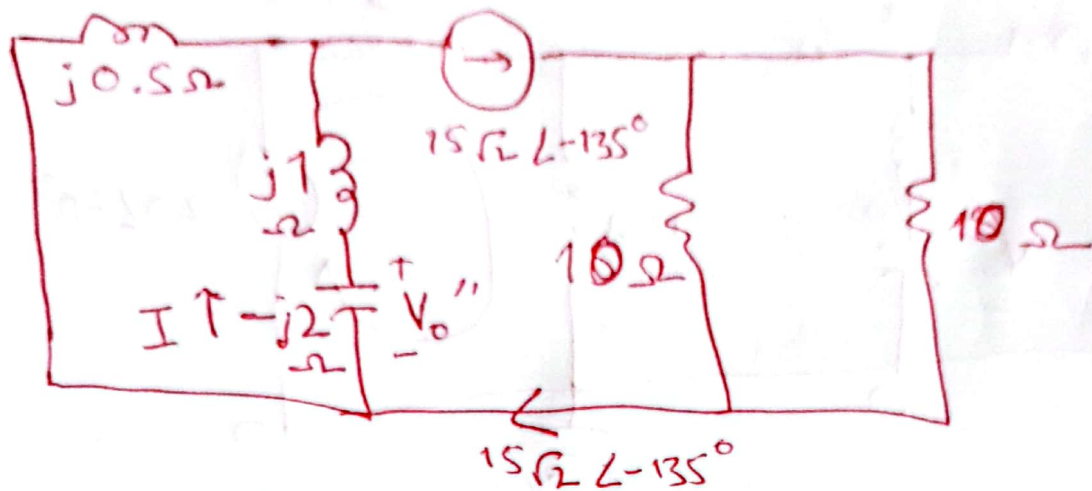

$$I = \frac{1}{j1 - j2} \times 15\sqrt{2} \angle -135^\circ$$


$$\frac{1}{j1 - j2} + \frac{1}{j0.5}$$

$$= 15\sqrt{2} \angle 45^\circ \text{ A}$$

$$V_o'' = - \left[(15\sqrt{2} \angle 45^\circ) \times (-j2) \right]$$

$$= 30\sqrt{2} \angle 135^\circ \text{ V}$$
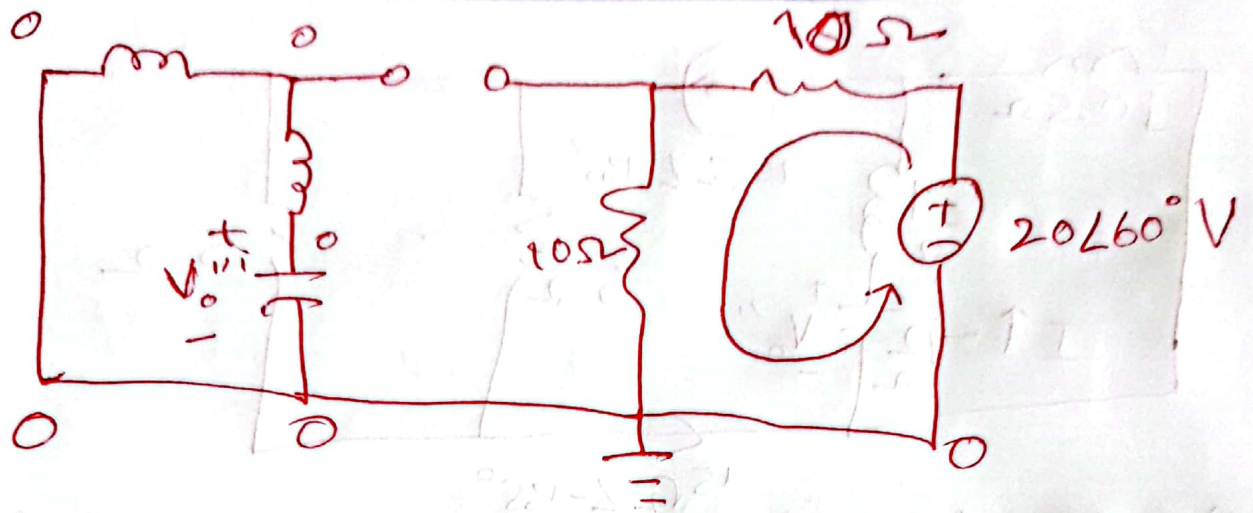
$$V_o''(t) = 30\sqrt{2} \sin(10t + 135^\circ) \text{ V}$$



$20\angle 60^\circ V$ source has no influence on $V_o(t)$ as the current source is open

$$\therefore V_o'' = 0V$$

$$\therefore v_o(t) = -5 + 30\sqrt{2} \sin(10t + 135^\circ) \text{ V}$$

$$V (20\angle 60^\circ + 10\angle 0^\circ) \sin(10t + 135^\circ) = (10\angle 0^\circ) \sin(10t + 135^\circ)$$