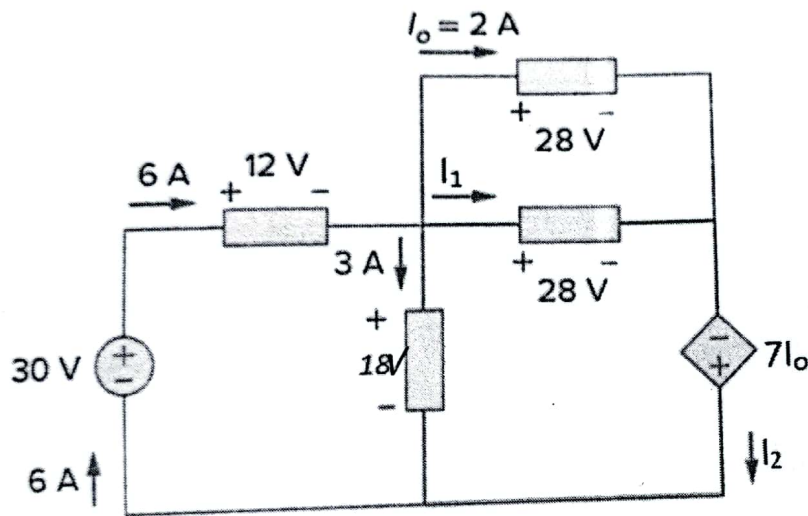


■ Question 1 of 2 [CO1] [10 marks]

Determine I_1 , I_2 using KCL and the power supplied/absorbed by the two sources and the element with 18V.



$$-6 + 3 + I_1 + 2 = 0$$

$$\text{or, } I_1 = 1 \text{ A}$$

$$-2 - I_1 + I_2 = 0$$

$$\text{or, } I_2 = 2 + I_1 = 3 \text{ A}$$




$$P_{30V} = -30 \times 6 = -180 \text{ W (supplied)}$$

$$P_{7I_0} = -7I_0 \times 3 = -7 \times 2 \times 3 = -42 \text{ W (supplied)}$$

$$P_{18V} = 18 \times 3 = 54 \text{ W (absorbed)}$$

■ Question 2 of 2 [CO1] [10 marks]

Determine R_{ab} and i_o

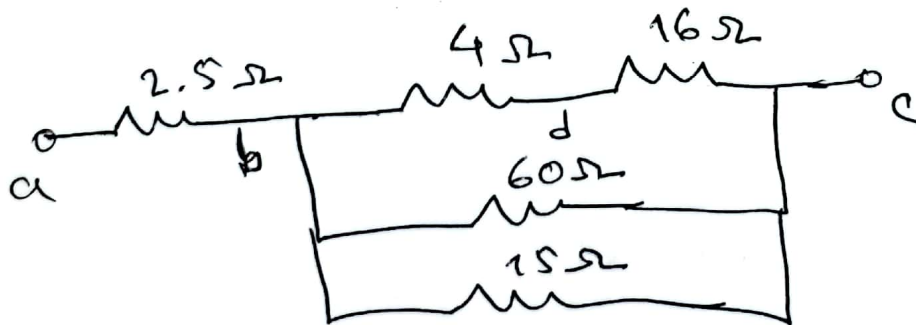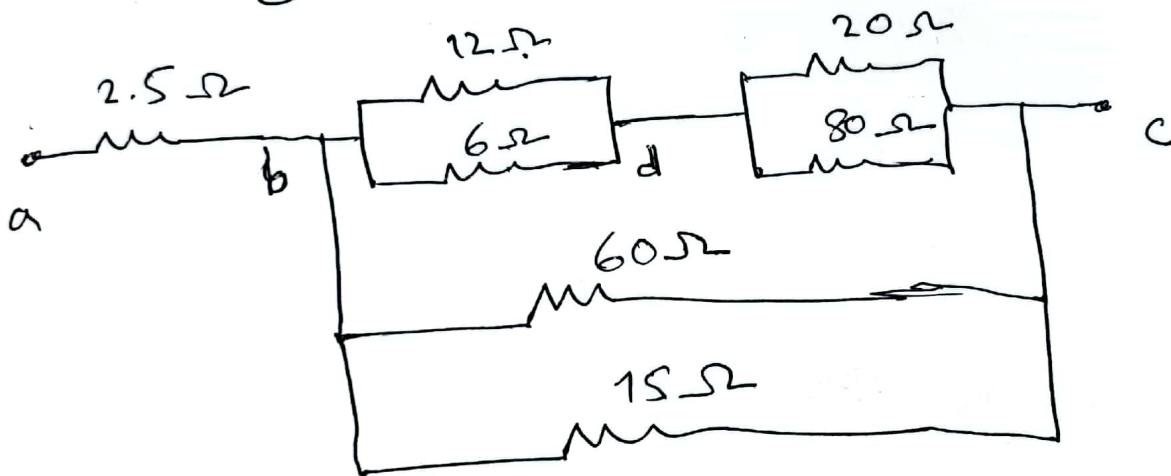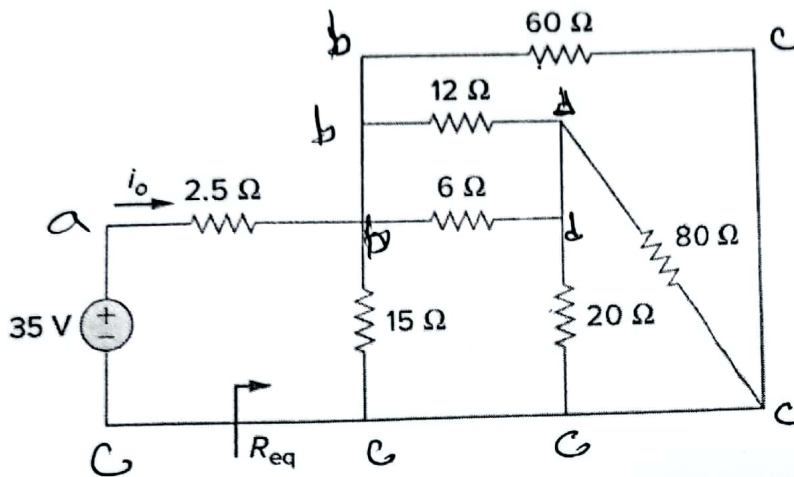

$$R_{eq} = 2.5 + \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{60} + \frac{1}{15} \right)^{-1} = 10 \Omega$$

$$i_o = \frac{35}{R_{eq}} = 3.5 \text{ A}$$